

الاختبار الأخير في مادة الهندسة الكهربائية

المدة 3 سا

المستوى: 2 تر (هك)

الموضوع: نظام آلي لصناعة قطع الشوكولاتة

دفتر الشروط المبسط

○ أهداف التالية: يهدف النظام إلى صناعة قطع من الشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة.

○ المواد الأولية: حليب + مسحوق الشوكولاتة + مكسرات .

○ الأشغولات: يحتوي النظام على 5 أشغولات رئيسية وهي :

- | | |
|---|---|
| - الاشغولة 1 تفريغ المزيج على المكسرات | الاشغولة 1 كيل الحليب |
| - الاشغولة 2 رفع القالب وإخلاء قطع | الاشغولة 2 وزن المسحوق |
| - الاشغولة 3 تفريغ المادتين في المازح و مزجها | الاشغولة 3 تفريغ المادتين في المازح و مزجها |
| - الاشغولة 4 الإتيان بالمكسرات و القولبة | الاشغولة 4 الإتيان بالمكسرات و القولبة |

ملاحظة : عملية التبريد ، التغليف و التعليب خارج الدراسة



○ وصف الكيفية:

بعد كيل الحليب و وزن مسحوق الشوكولاتة يتم إفراغها في المازح وفي الوقت (30s) الذي يتم فيه المزج يتم تقديم المكسرات المقولبة على شكل مربعات بواسطة الرافعة A. بعدها يتم وضع القالب بواسطة الرافعة B على المكسرات ليتم تفريغ المزيج (عند التفريغ يدور محرك المازح في الاتجاه المعكوس) فوقها ليتم تبريدها (خارج الدراسة) بعدها يتم رفع القالب وإخلاء قطع الشوكولاتة الجاهزة.

○ الأمن: حسب الاتفاقيات الدولية المعمول بها.

○ يحتاج النظام لعاملين بسيطين لإضافة المواد الأولية وتقني متخصص للقيادة والمراقبة.

المناولة الهيكليّة

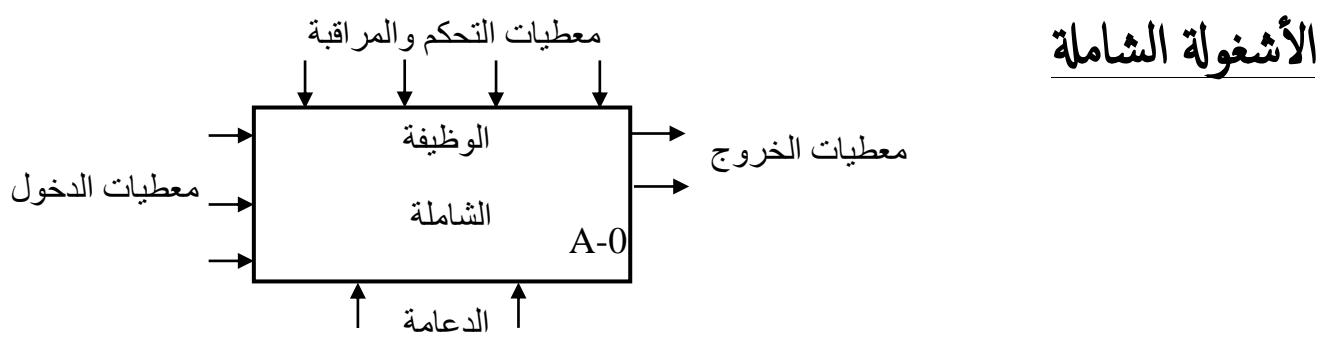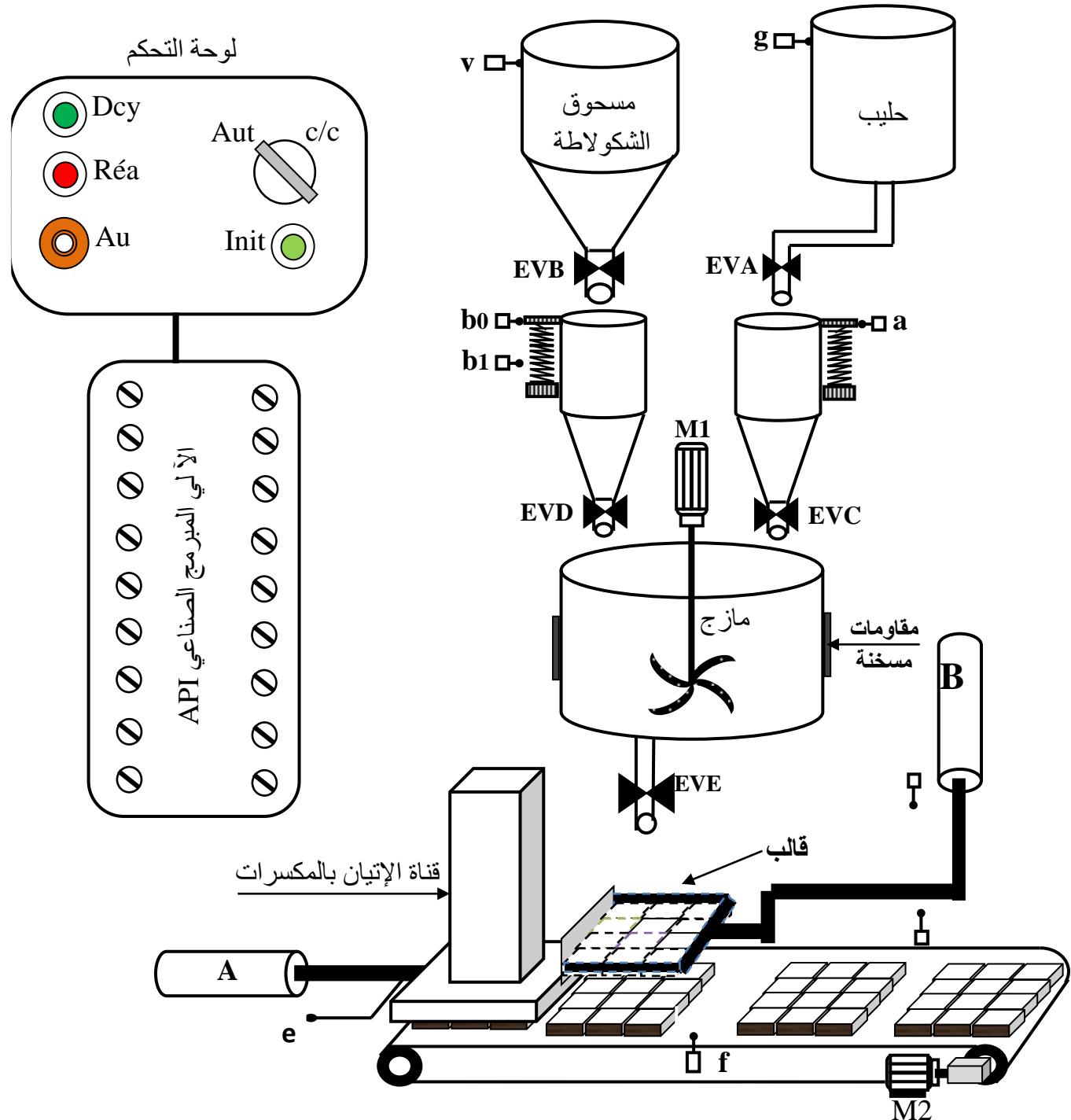


الاختيارات التكنولوجية للمنفذات والمتصدرة والملتقطات


الأشغولة	كيل الحليب	وزن المسحوق	الترفيغ و المزج	الإيتان بالمسيرات ووضع القالب	ترفيغ المزج	رفع القالب و الإخلاء
المنفذات	EVA كهرصام	EVB كهرصام	EVD و EVC كهرصامان ـ محرك لاتزامني 3 ~ M1	A الرافعة ـ بـ الرافعة	EVE كهرصام ـ محرك لاتزامني 3 ~ M1	M2 محرك لاتزامني 3 ~ ـ الرافعة B
المتصدرة	KEVA ملامس ـ كهرمغناطيسي 24V ~ ـ 4/2 موزع dB	KEVB ملامس ـ كهرمغناطيسي 24V ~ ـ KM1+ ملامس ـ كهرمغناطيسي 24V ~ ـ للدوران في الاتجاه ـ المعاكس اثناء الترفيغ	KEVD و KEVC ملامس ـ كهرمغناطيسي 24V ~ ـ KM1+ ملامس كهرمغناطيسي 24V ~ ـ للدوران في الاتجاه المباشر ـ توجة Tc ـ توجة Td	ـ موزع dA 3/2 ـ موزع dB+ 4/2	ـ KEVE ملامس ـ كهرمغناطيسي 24V ~ ـ KM1- ملامس ـ كهرمغناطيسي 24V ~ ـ للدوران في الاتجاه ـ المعاكس اثناء الترفيغ	ـ ملامس KM2 ـ كهرمغناطيسي 24V ~ ـ 4/2 موزع dB
الملتقطات	a: للكشف على أن ـ مكيل الحليب فارغ ـ g: ملقط للكشف عن ـ مستوى خزان الحليب ـ ta: مدة كيل الحليب	b0,b1: للكشف عن ـ مستوى وزن ـ المسحوق ـ v: ملقط للكشف ـ عن مستوى خزان ـ المسحوق	c: زمن تفريغ المزج ـ tM: زمن المزج ـ td: زمن تفريغ المسحوق و المازج	e: ملقط نهاية الشوط ـ للكشف عن وضعية ذراع ـ الرافعة ـ te: زمن تفريغ الخليط في ـ القالب	f: ملقط نهاية الشوط ـ للكشف عن إخلاء ـ القطعة الأولى ـ b0: ملقط نهاية الشوط ـ للكشف عن رفع القالب	

اجازات تكنولوجية

1. نظام التغذية

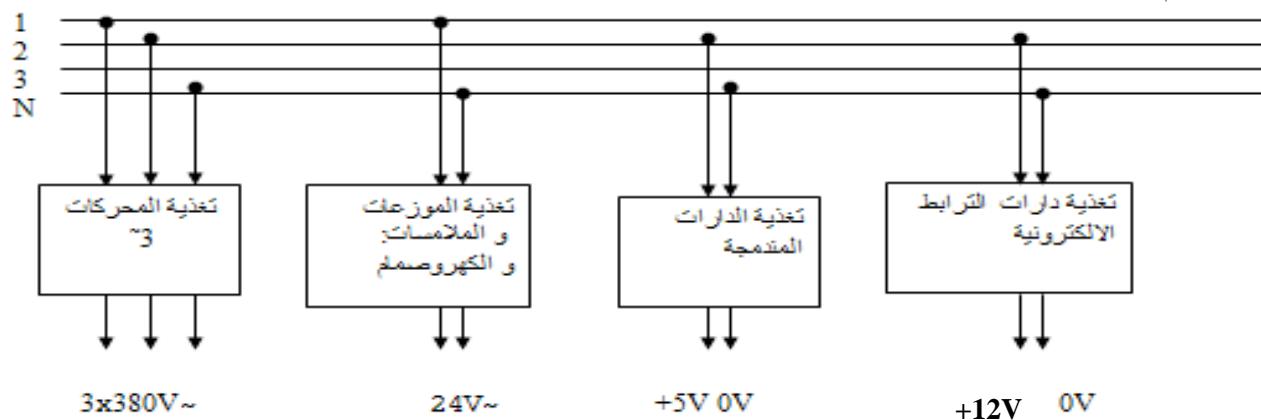


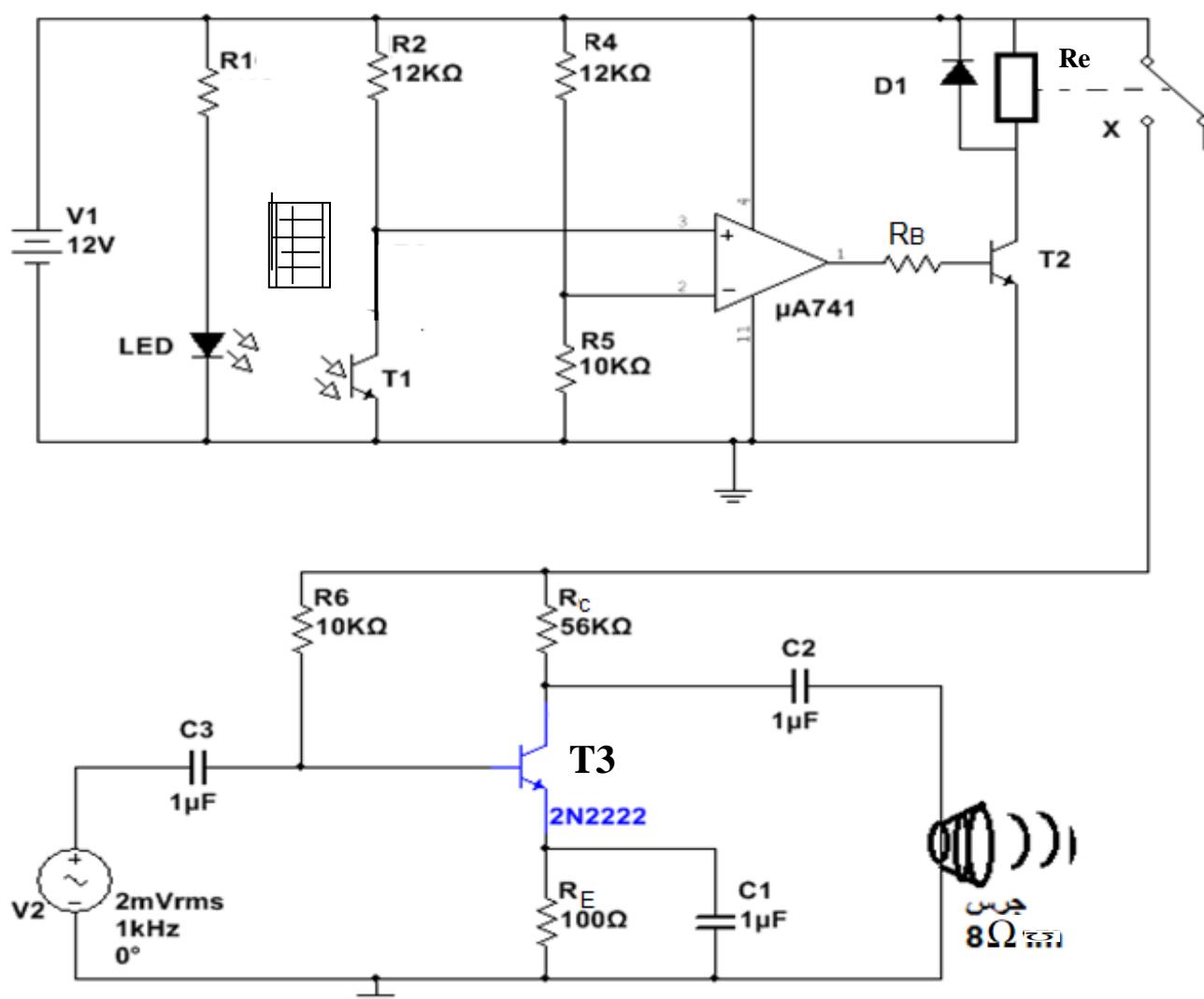2. دارة الكشف والتبيه على انتهاء تحضير قطعة الشكولاطة




المعطيات : $V_e(t) = 2\sin(\omega t)$ (mv) $V_{BE} = 0.7V$, $\beta = 100$, $h_{11} = 150\Omega$

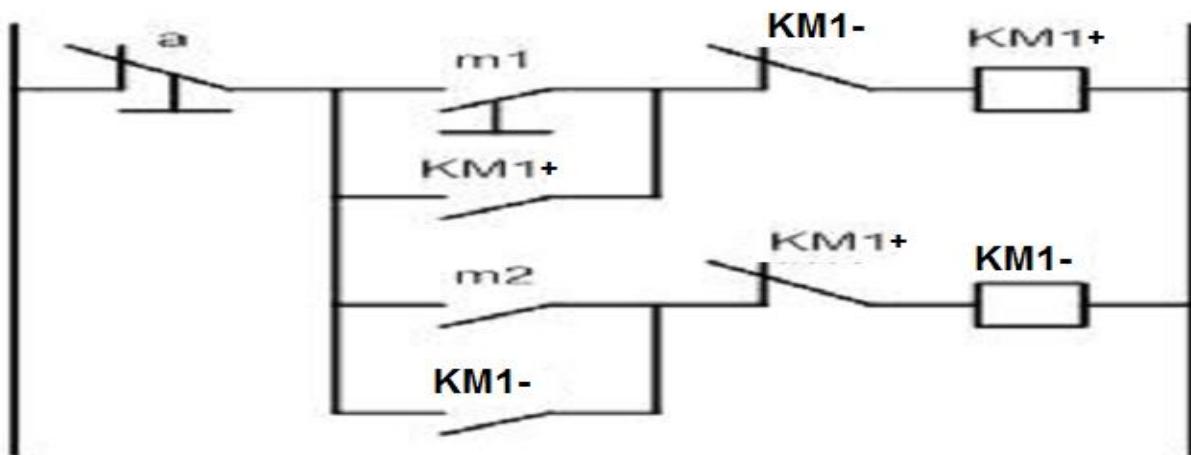3. دارة التحكم في المحرك M1 اقلاع مباشر اتجاهين للدوران



حيث m_2 ; m_1 ; a عبارة عن أوامر من جزء التحكم للنظام (خارج الدراسة)

4. دارة تضخيم إشارة أحد الملتقطات

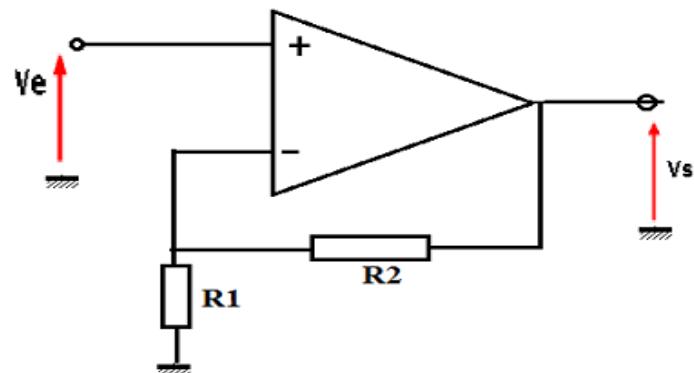

5. خصائص العناصر التكنولوجية:

$V_D=2V$. $I_D = 1.9mV$	صمام ضوئي LED
قاطعة مفتوحة في الظلام ومتغيرة في الضوء	مقلع ضوئي مثالي T1
$V_{BE}=0.6V$; $V_{CE\ sat}=0.21V$ $\beta =100$	مقلع من السليسيوم T2
$r=100\Omega$	مرحلة كهرومغناطيسية Re

أسئلة الامتحان

1. أكمل على ورقة الإجابة مخطط النشاط A-0 والتحليل الوظيفي التنازلي.
2. من خلال جدول الاختيارات التكنولوجية، ما نوع كل من الرافة A و B؟
3. في دارة الكشف والتنبيه: ما دور كل من: R_1 , R_B , D_1 , C_1 , T_1 , T_2 , T_3 ؟
4. أوجد قيمة كل من المقاومتين R_B و R_1 ؟
5. أوجد قيمة التوتر V ؟
6. من خلال خصائص العناصر التكنولوجية: أكمل على ورقة الإجابة جدول تشغيل دارة الكشف والتنبيه عن القطع؟
7. أعط الشكل المكافئ للطابق الثاني في النظام الديناميكي في الترددات المنخفضة؟
8. أوجد التضخيم في التوتر ومانعة المدخل والمخرج؟
9. في دارة التضخيم باستعمال المضخم العملي، اعط عبارة التضخيم واستنتج اسم (نوع) المضخم؟
10. أذكر 3 فروق أساسية بين التضخيم باستعمال المقلح والتضخيم بالمضخم العملي
11. على ورقة الإجابة أكمل مخطط دارة الاستطاعة للمحرك M_2 .
12. يتم تسيير هذا النظام بواسطة آلي مبرمج صناعي من نوع 17 TSX، على ورقة الإجابة أكمل ترجمة دارة التحكم في المحرك M_1 ليدور في اتجاهين مختلفين؟


انتهى

مع خالص تمنياتنا بال توفيق والنجاح وعطلة سعيدة ومرحية للجميع.

تجدون الإجابة الموجبة عبر الموقع: Hamdicherif.wix.com/medeln

وثيقة الإجابة

الاسم واللقب:

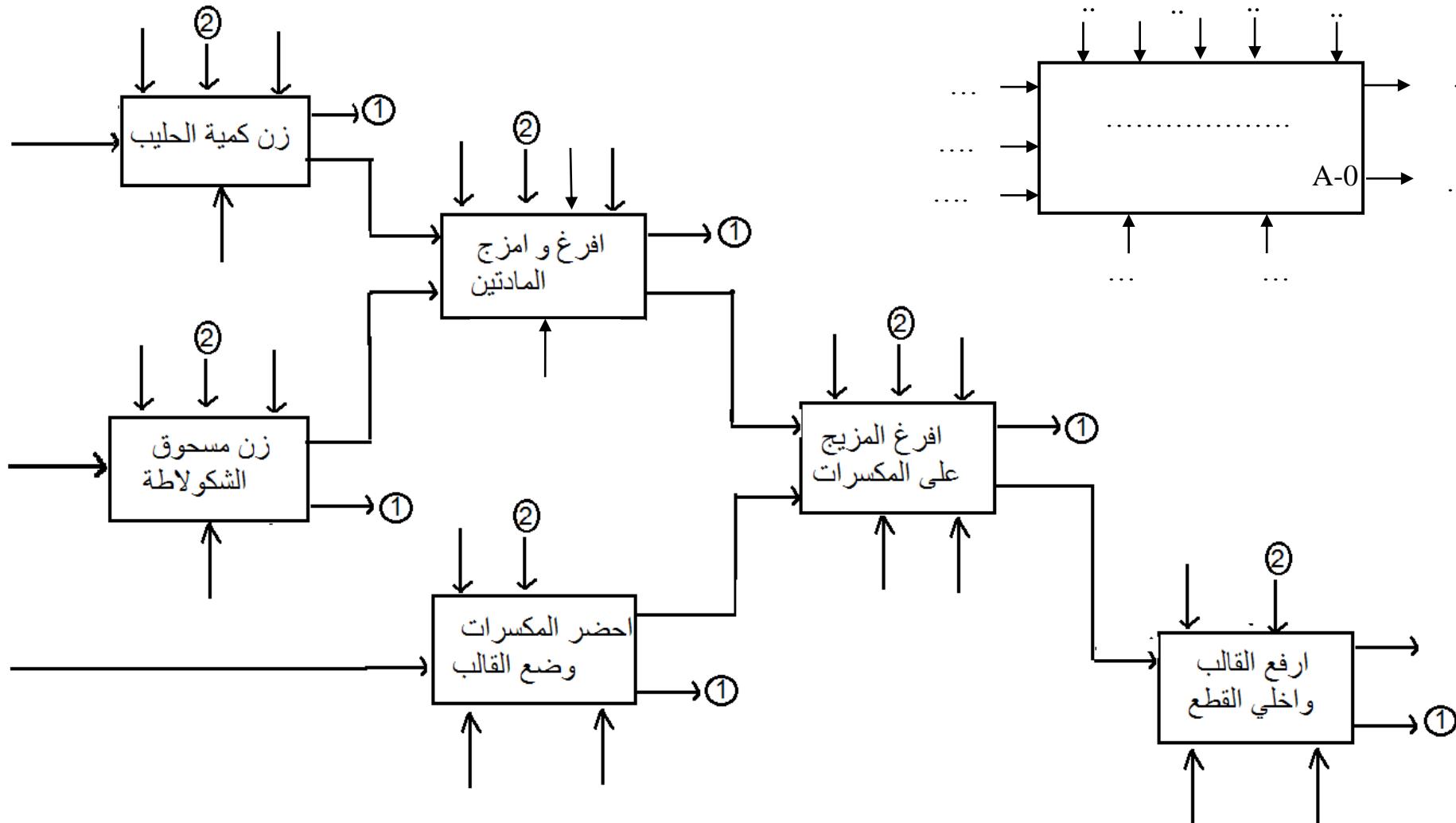

:2

:1

..... نوع الرافع A هو و الرافعة B
..... دور العناصر: 3


4. حساب قيمة R_1 و R_2

5. حساب قيمة V-

6. جدول تشغيل دارة الكشف والتنبيه


الحالة القاطعة X	الحالة T2	قارن بين V^- و V^+	قيمة V^+	الحالة
				حضور القطعة
				غياب القطعة

7. الشكل المكافئ للطابق الثاني

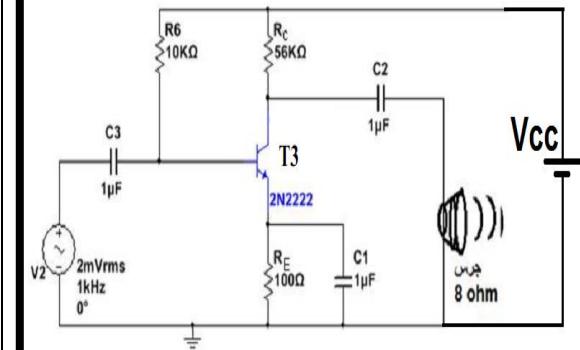

8. حساب التضخيم في التوتر ومانعة الدخول والخروج

9. حساب قيمة التضخيم بالمضخم العملي

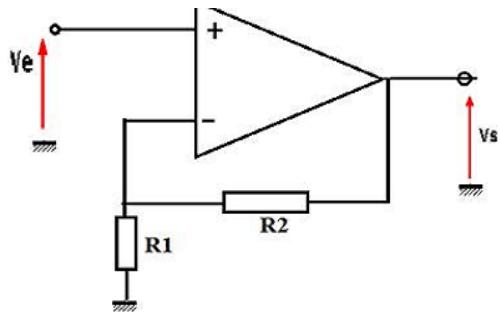


..... مضم


10. الفرق بين التضخيم بالمقابل والتضخيم المضخم العملي:

- ✓
- ✓
- ✓


11. دارة الاستطاعة للمحرك M2

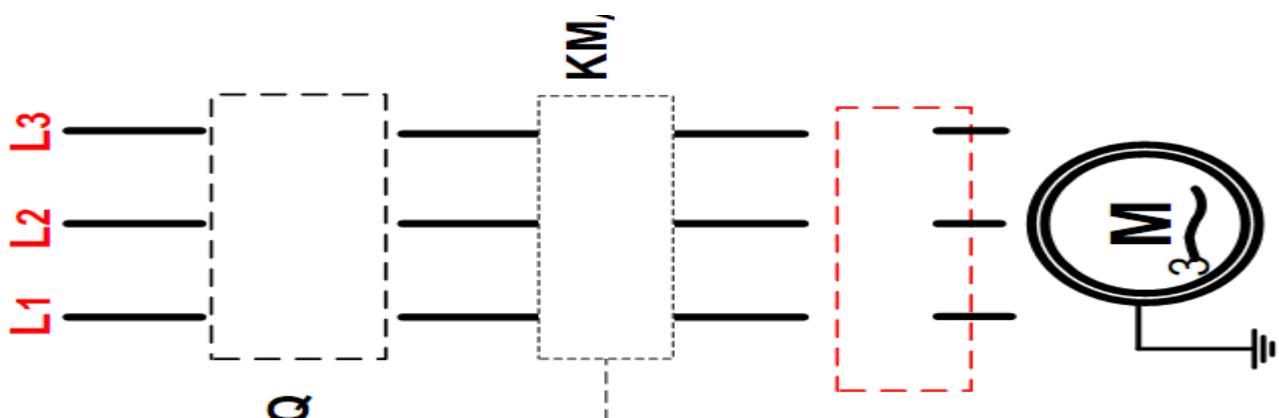

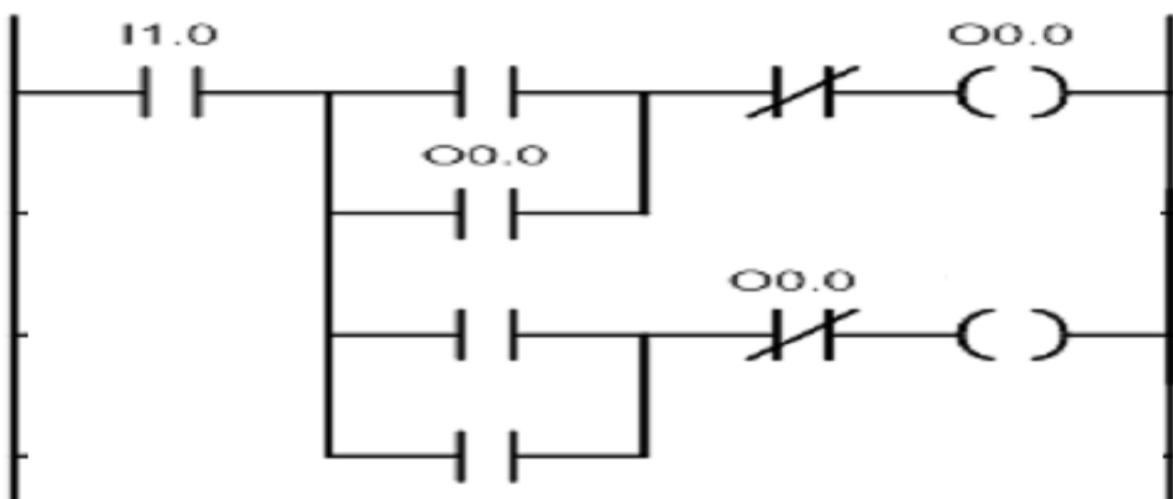6. دارة التحكم في المحرك M1 باستعمال لغة Ladder



وثيقة الإجابة

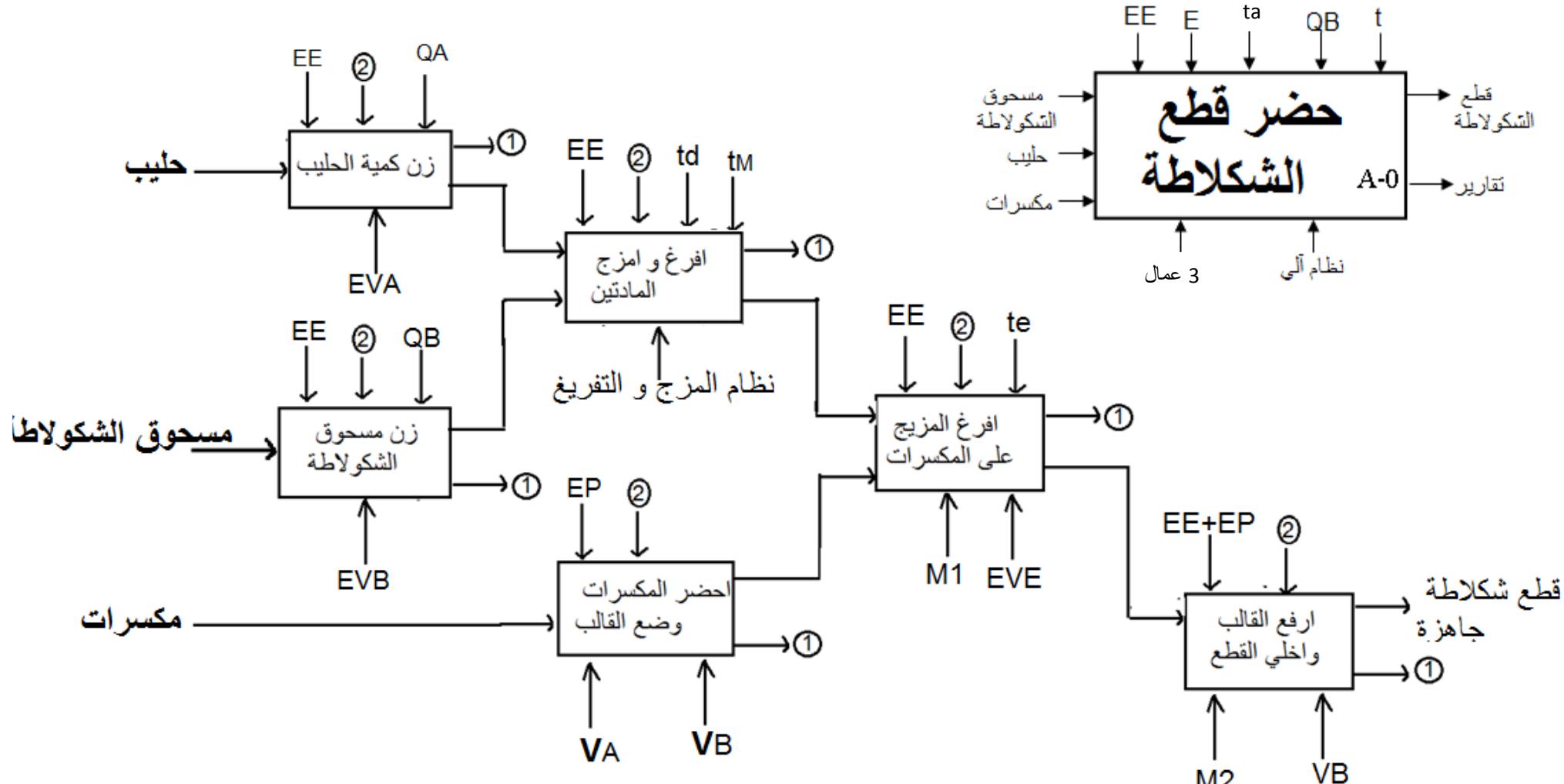

1: تقارير 2: تعليمات الاستغلال
EE: طاقة كهربائية QA: كمية الحليب QB: كمية مسحوق الشكولاتة EP: طاقة هوائية VA: كمية المكسرات

2. نوع الرافع A هو بسيطة المفعول والرافعة B مزدوجة المفعول
3. دور العناصر:

D1	C1	T3	T2	T1	RB	R1	العنصر
ثنائي العجلة الحرة لهماته المفلح من التيارات التحريرية الناجحة عن وشيعة	مكثفة الحجب لرفع قيمة التضخيم	يعمل في الت ضخيم	يعمل في التبدل	الكشف عن مرور القطع	حامية قاعدة المفلح	حامية LED من التيارات القوية	دوره

4. حساب قيمة R_1 و R_B

$$R1 = (V_1 - V_D) / I_D = (12 - 2) / (1.9 \cdot 10^{-3}) = 5.26 \cdot 10^3$$

R1=5.26KΩ

$$R_B = (V_S - V_{BE}) / I_B.$$

$$I_B = I_C / \beta . \quad I_C = (V_1 - V_{CEsat}) / r = (12 - 0.21) / 100 = 0.117$$

$$I_C = 117 \text{ mA}$$

$$I_B = I_C / \beta = 1.17 \text{ mA}$$

$$R_B = (V_S - V_{BE}) / I_B = (12 - 0.6) / 1.17 \cdot 10^{-3} = 9.74 \text{ k}\Omega$$

5. حساب قیمة V-





$$V^- = R_5 * V1 / (R_5 + R_4) = 10 * 12 / (12 + 10) = 5.45 \text{ V}$$

$$V^- = 5.45 \text{ V}$$

6. جدول تشغيل دارة الكشف والتنبيه

حالة القاطعة X	حالة T2	قارن بين V^- و V^+	قيمة V^+	الحالة
مغلوقة	مشبع	$V^+ > V^-$	12V	حضور القطعة
مفتوحة	مسدود	$V^+ < V^-$	0V	غياب القطعة

7. الشكل المكافئ للطابق الثاني

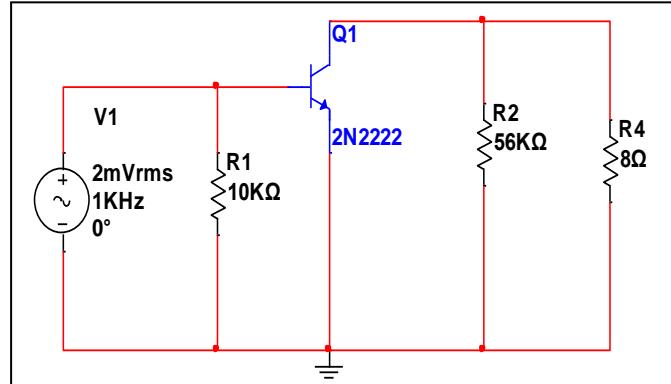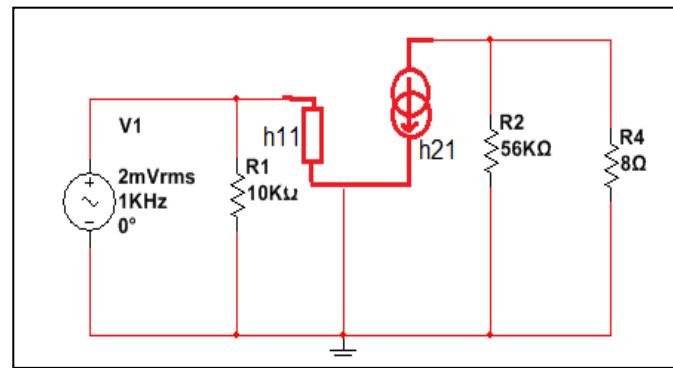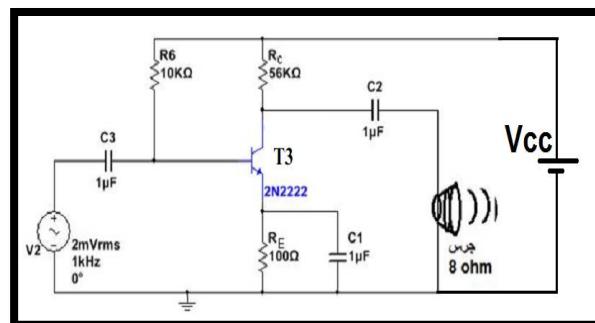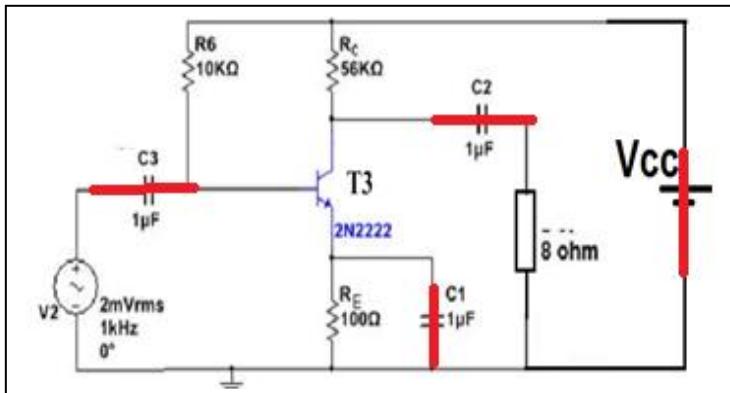

8. حساب التضخيم في التوتر ومانعة الدخول والخروج

✓ حساب التضخيم في التوتر

$$A_v = V_s / V_e . \quad V_e = h_{11} * I_B . \quad V_s = (R_L // R_C) * \beta I_B$$

$$A_v = V_s / V_e = (R_L // R_C) * \beta I_B / h_{11} * I_B = (R_L // R_C) * \beta / h_{11}$$

$$A_v = 8 * 100 / 150 = 5.33$$

✓ حساب ممانعة الدخول

$$Z_e = h_{11} // R_6 = 147.8 \Omega$$

✓ حساب ممانعة الخروج

$$Z_s = R_C // R_L = R_L = 8 \Omega$$

9. حساب قيمة التضخيم بالمضخم العملي


$$G_v = \frac{V_s}{V_e} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

مضخم غير عاكس

10. الفرق بين التضخيم بالمكحول والتضخيم المضخم العملي:

- المكحول لا يضخم الإشارات المستمرة. ✓
- صعوبة التحكم في قيمة التضخيم. ✓
- عند تضخيم الإشارات المتناوبة يجب تغذية المضخم العملي بالتيغذية المتناوبة. ✓
- كثرة العناصر الإلكترونية في المكحول وتغير قيمة المكثفات حسب قيمة الترددات. ✓

11. دارة الاستطاعة للمحرك M2

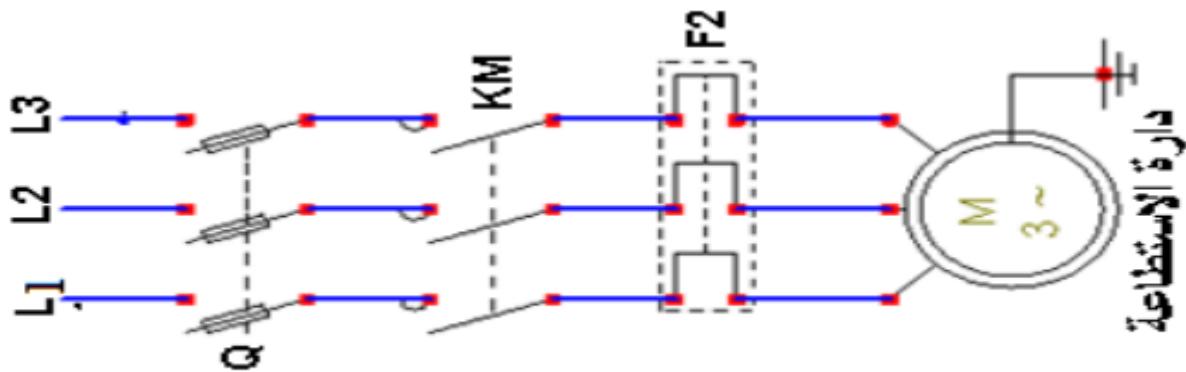

1. دارة التحكم في المحرك M1 باستعمال لغة Ladder

