

**مادة: التكنولوجيا المدة: 2 سا****الموضوع: نظام تجميع علب الدواء في صندوق****I. الهدف من التأليف:**


يعمل نظام الشكل 12 (الصفحة 2) على تجميع علب تحتوي على دواء (يتمثل في حقن قابلة للشرب) في صندوق يستوعب 10 علب، ليتم بعد ذلك تخزينها ثم تسويقها.

**II. الاشتغال:**

يقوم البساط 1 بتغذية القناة بعلب الدواء بانتظام.


تقوم الرافعة T بتحويل علب الدواء إلى البساط 2.


عند ما تصل علبة الدواء على البساط 2 يتم تقديم البساط (أي تقديم العلبة) بخطوة واحدة بواسطة الرافعة P. تعاد عمليتا تحويل العلبة وتقديمها إلى أن يصل عدد العلب أمام الرافعة R إلى 10 علب، حيث تقوم الرافعة R بوضعها في الصندوق الذي يتولى البساط 3 إحضاره كلما قام العامل بإخراج الصندوق الذي تم وضع العلب فيه.

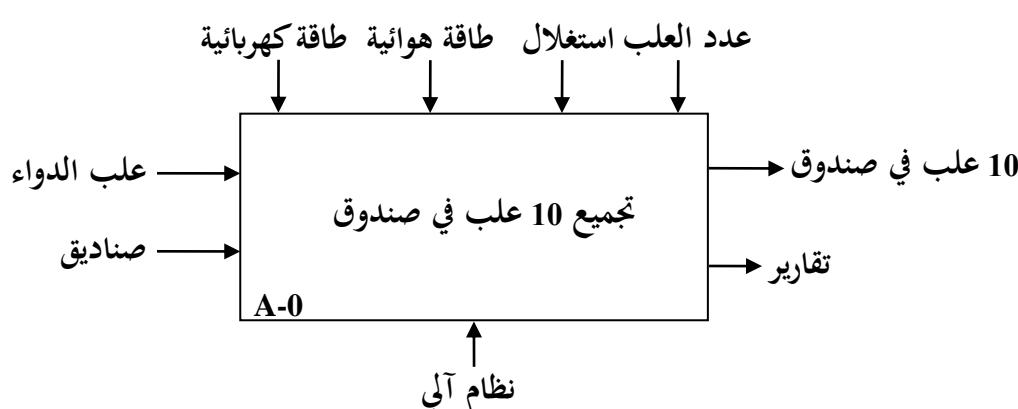**III. التحليل الوظيفي:****شكل 1: النشاط البياني A-0**

يتكون النظام من خمسة أشغالات عاملة


- 1 - أشغولة تغذية القناة.
- 2 - أشغولة تحويل العلبة.
- 3 - أشغولة عد وتجمیع العلب.
- 4 - أشغولة إحضار الصندوق.
- 5 - أشغولة وضع 10 علب في الصندوق.

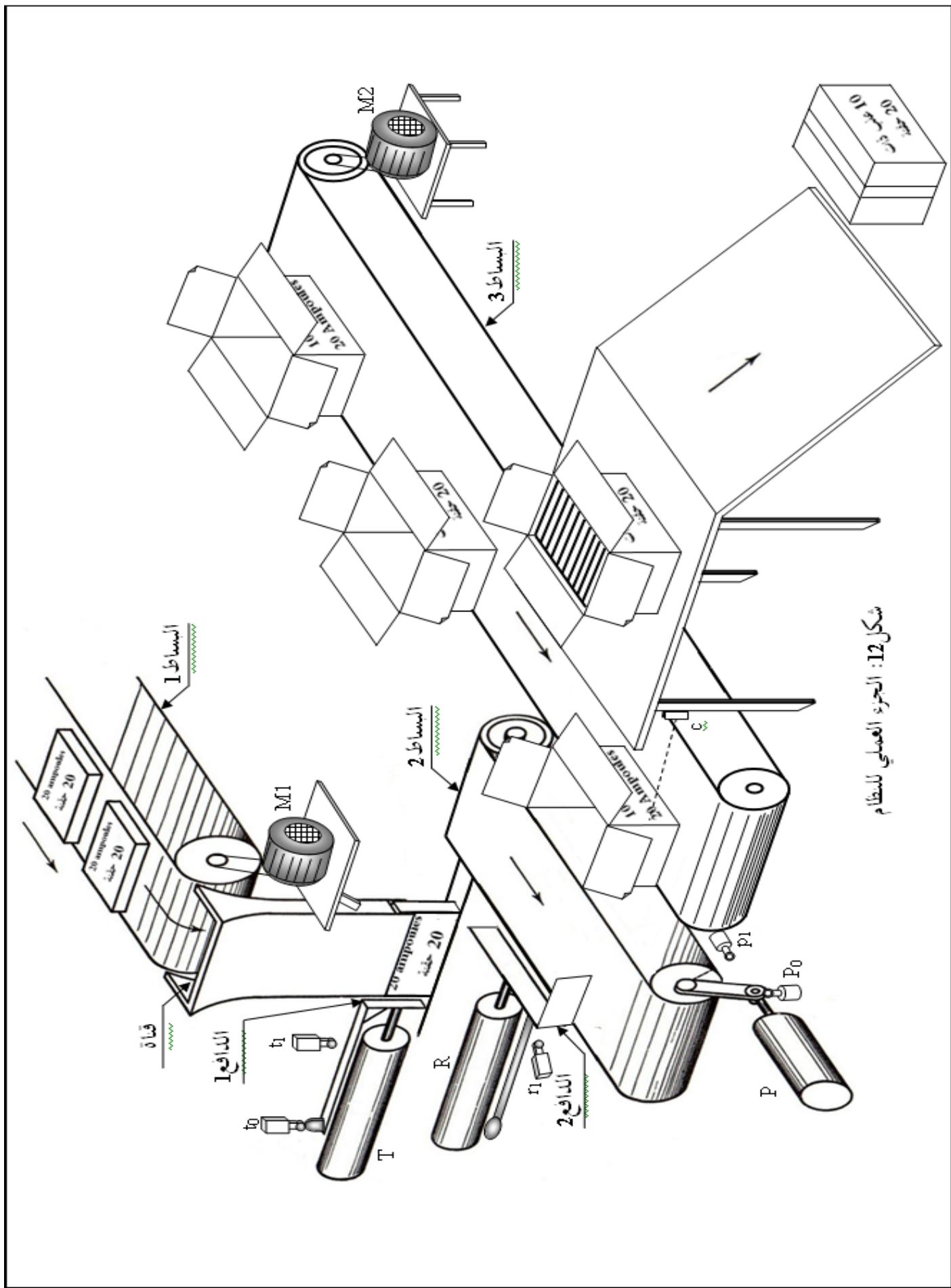

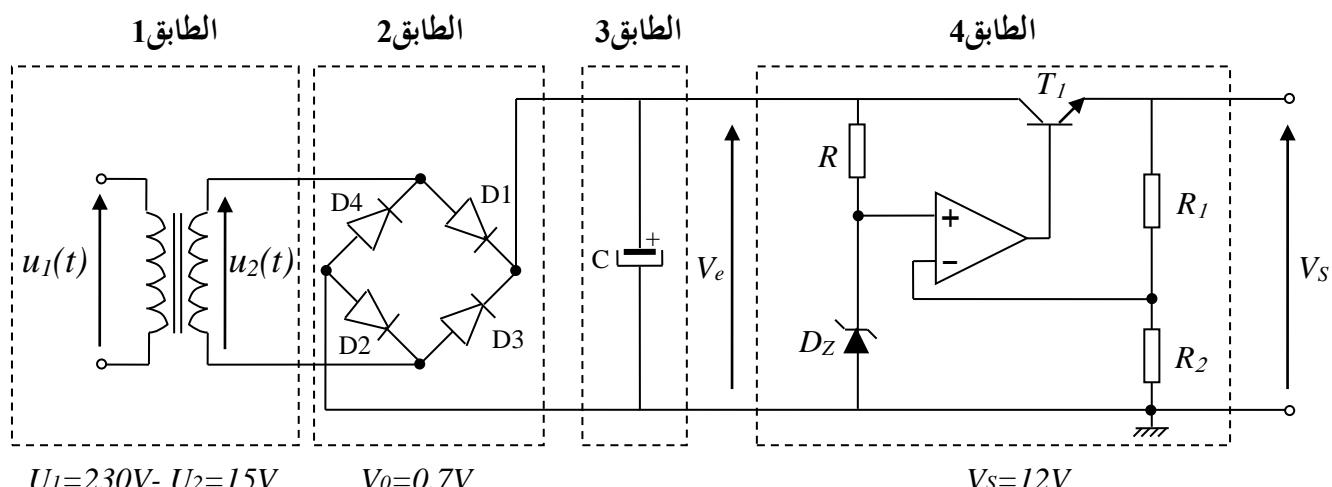


شكل 2: تغذية مستمرة


Type	Output Voltage(v)	Input Voltage min(v)	Output Current max(A)
7805	5	7.5	1.5
7806	6	10	1.5
7808	5	14	1.5
7812	12	18	1.5

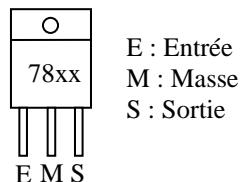

شكل 3: المعلومات التقنية لبعض المنظمات من السلسلة 78XX

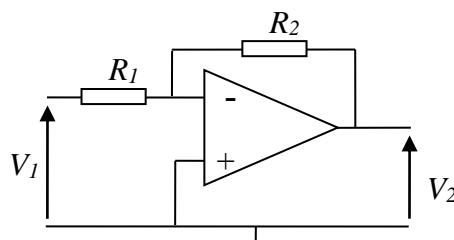


شكل 2.4

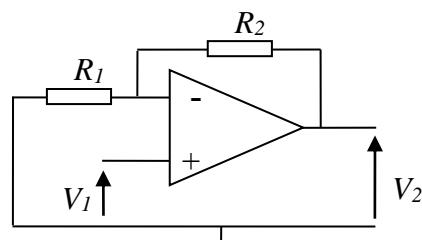


شكل 1.4


شكل 4: التأكد من صلاحية المضخم العملي

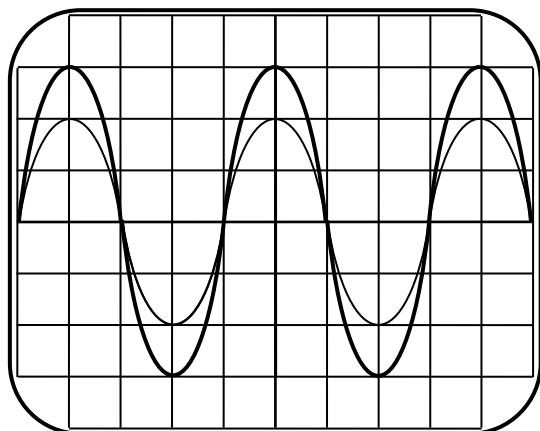


شكل 2.5

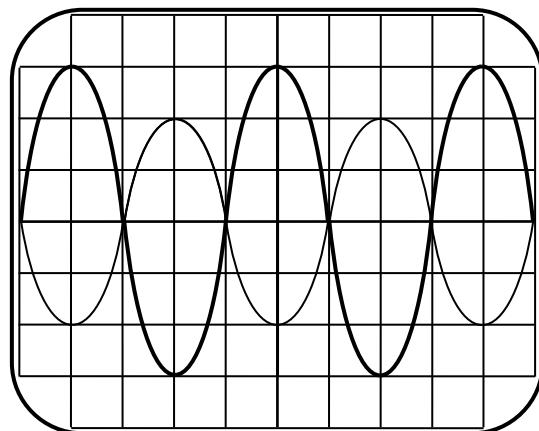

شكل 1.5

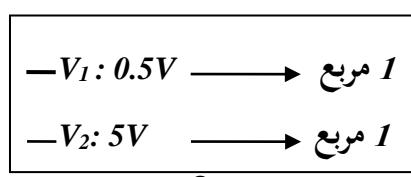

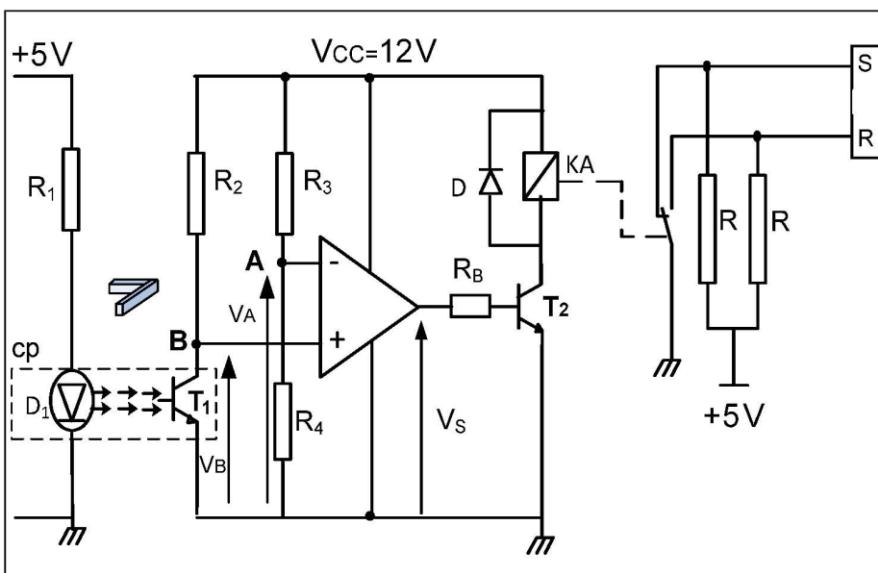


دارة الكشف

خواص وشائع المراحل


المرجع	مقاومة الوسعة	تواتر التغذية
720	530 Ω	12V
712	58 Ω	6V

شكل 6: لعد وكشف العلب

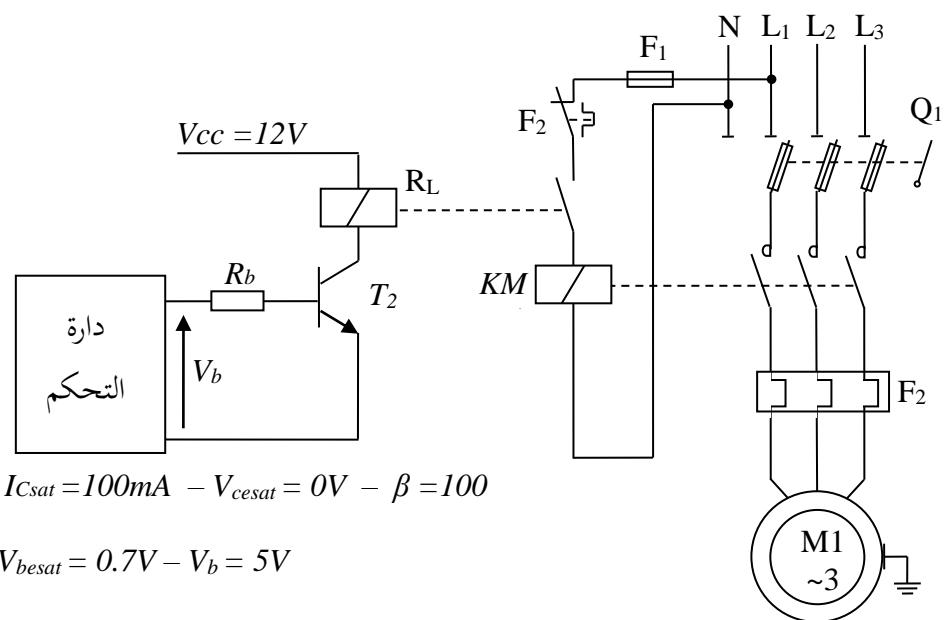

شكل 7: التحكم في المحرك M1

ج 1 التحليل الوظيفي التنازلي:

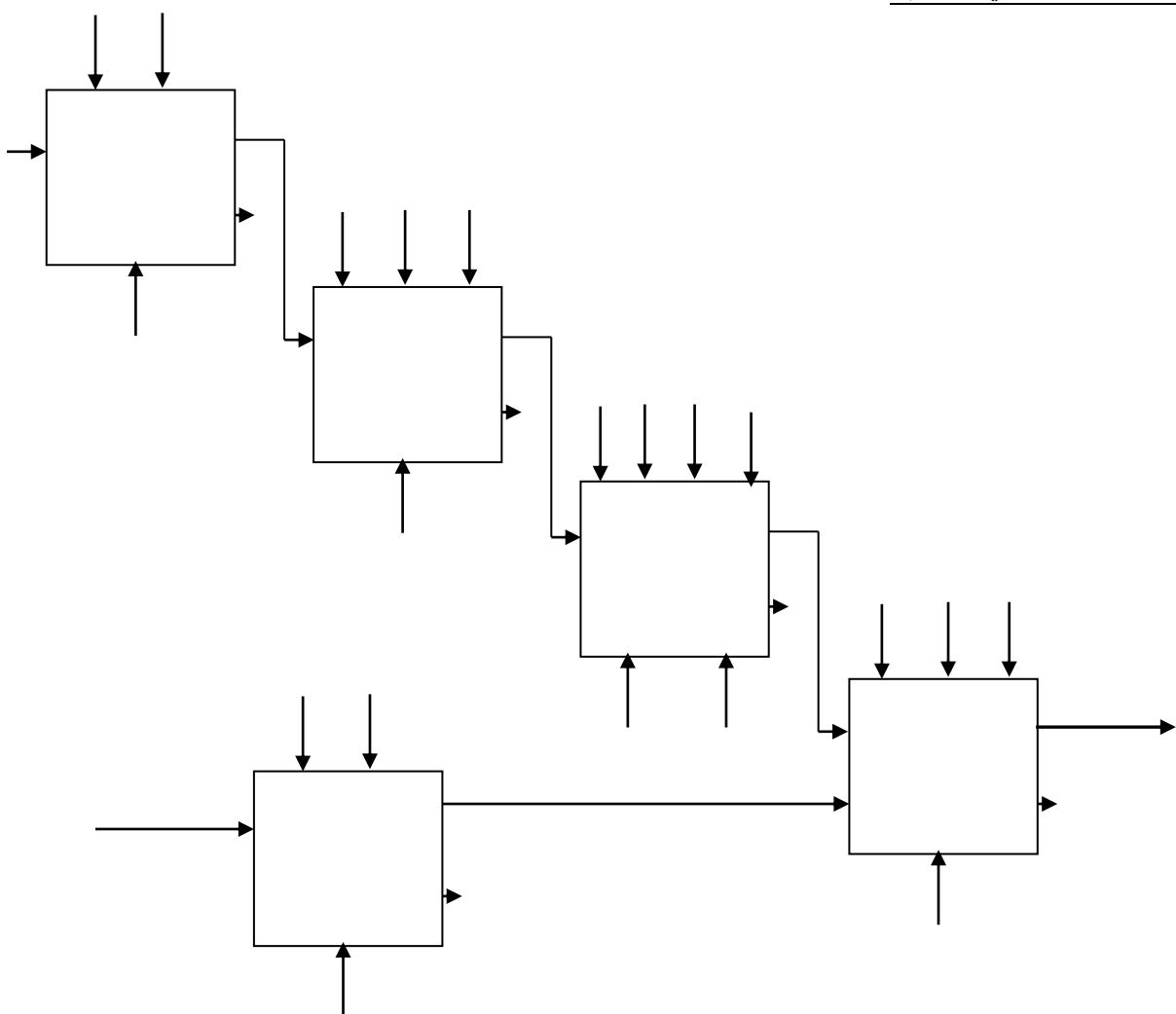

الجدول 1:

ج 2 ضع العلامة X في الخانة المناسبة


عناصر التأثير على مادة الاستخدام					المنفذات					رقم الأشغولة
البساط 3	البساط 2	الداعع 2	الداعع 1	البساط 1	M2	P	R	T	M1	
										1
										2
										3
										4
										5

الجدول 2:

ج 3 ملا الجدول 3

الطاقة	اسم الطاقة	وظيفة الطاقة
1		
2		
3		
4		

ج 3 أكتب رقم الطاقة

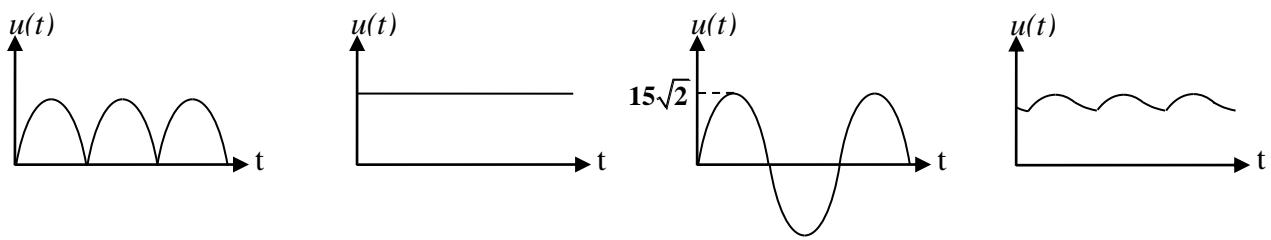


الطاقة ...

الطاقة ...

الطاقة ...

الطاقة ...

ج 5 إتمام رسم التركيب بإضافة المنظم

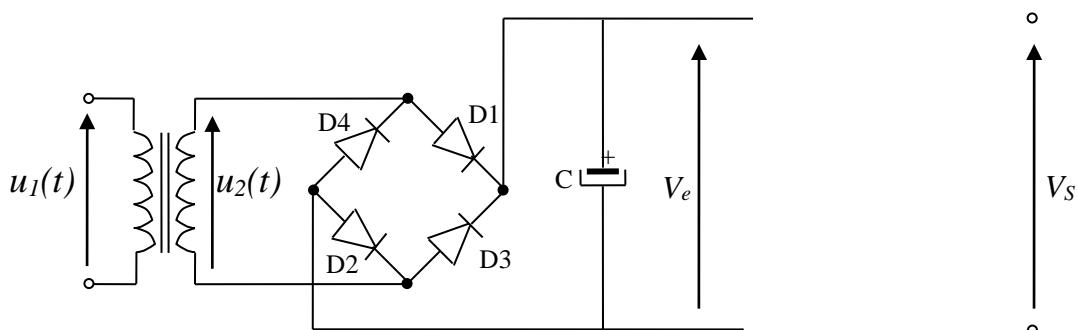


شكل 7

الجدول: 3

ج6: املأ الجدول انطلاقاً من قيم الشكلين 1:5 و 2:5

حساب التضخيم في التوتر ( $A_v$ )	$\hat{V}_2$	$\hat{V}_1$	وظيفة(نوع) التركيب	الإشارات المناسبة	
$A_{v1} =$				شكل 1.5	
				شكل 2.5	تركيب الشكل 1.4
$A_{v2} =$				شكل 1.5	تركيب الشكل 2.4
				شكل 2.5	

ج11: اضف العنصر الناقص في التركيب

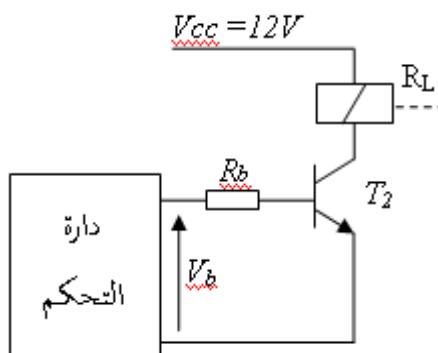


الجدول 4

ج12: شرح تشغيل التركيب "شكل 7"

حالة المحرك $M_1$	حالة وشيعة الملامس $KM$	حالة المقحل $T_2$	
			غياب الإشارة $V_b$
			حضور الإشارة $V_b$

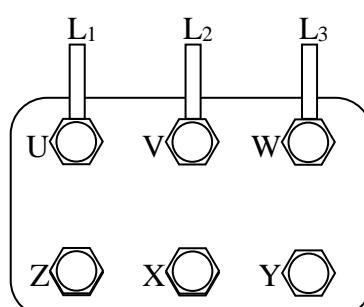ج14: الشبكة 380/220V 50Hz المحرك 380/220V



يقرن المحرك

التمثيل على لوحة المراقب

شكل 8: لوحة أطراف المحرك  $M_1$

الللميد.....


وثيقة الإجابة 4

الجدول5:


ج15: املأ الجدول انطلاقا من "الشكل 9"

نوع القيادة الموزع	نوع الاستقرار الموزع	نوع الموزع المتحكم فيها	نوع الرافعة R

ج16: اتم رسم المخطط الرافعة T في الشكل 10

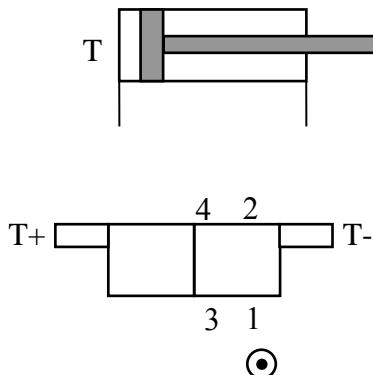

شكل10: التحكم في الرافعة T

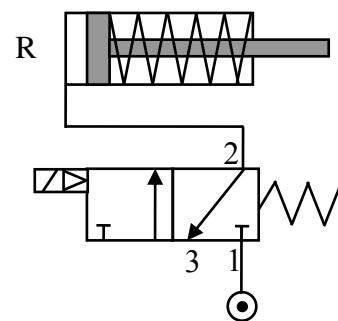

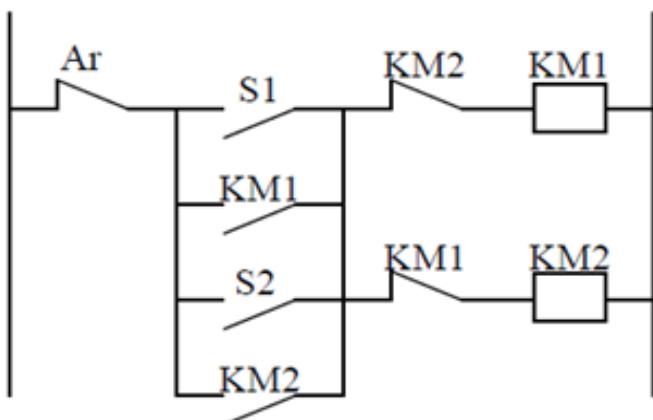
شكل9: التحكم في الرافعة R

الجدول6


ج17: املأ جدول تشغيل دارة الكشف "شكل 7"

جدول تشغيل دارة الكشف على مرور القطعة المشكلة:

الحالة	المقحل $T_1$	التوتر $V_S$	المقحل $T_2$	المدخل S	المدخل R
غياب القطعة					
مرور القطعة					

ج 20-2 اتمام دارة الاستطاعة


الشكل 11 دارة التحكم إقلاع مباشر اتجاهين للدوران

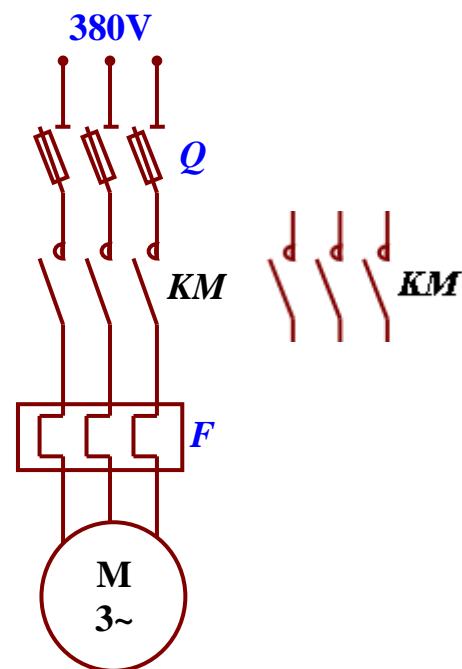الجدول 7

العنوان (الترميز بلغة millenium 3)	التعيين
	Ar
	S1
	S2
	KM1
	KM2

ج 20-3 عنونة المداخل والمخارجج 20-4 رسم الدارة بلغة الملامس

ملاحظة:

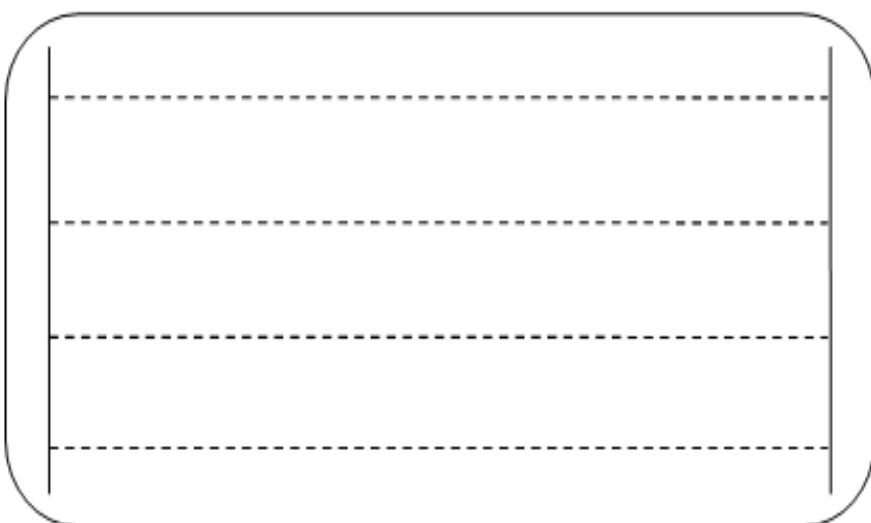

تنشأ الشبكة بلغة الملامس باعتبار أن الملامس المربوطة في مقياس مداخل المبرمج الآلي الصناعي هي ملامس للغلق.

الأسئلة:

• التحليل الوظيفي:

①: أكمل التحليل التنازي. (على وثيقة الإجابة)

②: املأ الجدول 1. (على وثيقة الإجابة)

• من أجل توفير التغذية المستمرة لبعض الدارات الإلكترونية للنظام ، نستعمل دارة الشكل 2

③: املأ الجدول 2، ثم أكتب رقم الطابق تحت الإشارة المناسبة له أسفل الجدول 2. (على وثيقة الإجابة)

④: بالنسبة للطابق 4 أذكر دور كل من: الجسر المتكون من المقاومة  $R$  و الثنائي  $D_Z$  - المضخم العملي -

المقحل  $T_1$ .

• بعد حدوث دارة قصيرة بين طرفي التغذية لم يعد الطابق 4 يعمل، لذلك تم استبداله بأحد منظمات الشكل 3.

⑤: أذكر مرجع المنظم المستعمل، ثم أتم رسم تركيب الشكل 7 باستعمال هذا المنظم. (على ورقة الإجابة)

• للتأكد من صلاحية المضخم العملي الذي تم الحصول عليه من الطابق 4، قمنا باستعماله في تركيبين

الشكل 4 (صفحة 3)، حيث تم تطبيق إشارة متذبذبة جيبية  $V_1$  ترددتها  $1KHz$  على مستوى مدخل كل

تركيب فلاحظنا على راسم الاهتزاز إشارات الشكلين 1.5 و 2.5 (صفحة 3).

⑥: املأ الجدول 3 . (على ورقة الإجابة)

⑦: أكتب عبارة التضخيم في التوتر لكل تركيب بدلالة المقاومتين  $R_1$  و  $R_2$ .

⑧: ما هو الشرط الذي يجب أن يتحقق بين المقاومتين  $R_1$  و  $R_2$  لكي يكون  $|A_{v1}| = |A_{v2}|$  يكون

• للتحكم في المحرك  $M1$  نستعمل دارة الشكل 7، حيث يعمل المقحل  $T_2$  في حالة تبديل.

⑨: ماهي حالات تشغيل المقحل  $T_2$

⑩: ماذا يحدث للمقحل عند التبديل من حالة لأخرى ؟

⑪: كيف يمكن معالجة هذ المشكل (ماذا نضيف في التركيب) وضح ذلك في بالرسم في التركيب

⑫: اشرح تشغيل التركيب بملأ الجدول 4 . (على وثيقة الإجابة)

⑬: احسب قيمة المقاومة  $R_b$  لكي يكون المقحل  $T_2$  في حالة تشبع، ثم احسب المقاومة  $R_L$  لوشيعة المرحل.

14) كيف يقرن هذا المحرك على الشبكة 220V380V؟ مثل ذلك على لوحة الأطراف شكل 8. (وثيقة الإجابة)

• يتم التحكم في الرافرة  $R$  كما هو مبين في الشكل 9 (على ورقة الإجابة) بينما يتم التحكم في الرافرة  $T$  بواسطة موزع 4/2 ثانئ الاستقرار ذو قيادة كهروهوانية.

15) املأ الجدول 5 . (على وثيقة الإجابة )

16) أتم مخطط الشكل 10 الخاص بالتحكم في الرافرة  $T$  . (على ورقة الإجابة الصفحة 6)

• دارة لعد وكشف العلب" الشكل 6"

17) املأ جدول تشغيل دارة الكشف على (وثيقة الإجابة)

18) احسب قيمة  $V_A$  اذا كانت  $R3=R4$

19) احسب التيار المار في وشيعة المراحل  $KA$  ذات المرجع 720V علما

• نريد استعمال المبرمج الآلي الصناعي للتحكم في النظام عوض دارة التحكم التي تعتمد على المنطق المربوط.

20) 1) أذكر بعض مزايا المبرمج الآلي الصناعي .

نريد برمجة دارة التحكم للمحرك M2 بلغة الملامس ladder

يبين الشكل 11 جزءا من دارة التحكم

2) أتم رسم دارة الاستطاعة على "وثيقة الإجابة 5"

3) قم بعنونة المدخل وال выход بـملأ الجدول 7

4) أنشئ هذه الدارة في لغة الملامس (ladder) الخاصة بالمبرمج الآلي "TSX27"

على وثيقة الإجابة 5 .

سلم التقييم

السؤال	النقطة
20	19
2.5	0.5